

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Escola Politécnica Curso de Engenharia Elétrica Sistemas Embarcados II

Prof. Juliano Benfica

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DE COMUNICAÇÃO RS485 COM O PROTOCOLO MODBUS

ENTREGA: 16/06/2021 - PODERÁ SER FEITO EM DUPLAS

Objetivo:

1. Implementar uma rede de comunicação RS485 e um Gateway de interface com Rádio ZigBee utilizando a ferramenta de simulação Proteus. Os firmwares dos Arduinos e o Supervisório em Qt deverão ser desenvolvidos em linguagem C.

Infraestrutura:

O sistema é composto por 4 módulos independentes com as seguintes características cada:

MÓDULO 1 (mesmo do Trabalho 1):

- 1. 1 Arduino UNO.
- **2.** 1 LCD 16x2
- **3.** 4 leds
- 4. 4 chaves
- 5. Sensor SHT15 Temperatura e Umidade
- 6. Interface RS485 com o MAX487 para comunicação com o QT

MÓDULO 2:

- 1. 1 Arduino UNO.
- **2.** 1 LCD 16x2
- 3. 2 relés e seu circuito de acionamento
- 4. Sensor BMP180 Pressão e Temperatura
- 5. Interface RS485 com o MAX487 para comunicação com o QT

MÓDULO 3:

- 1. 1 Arduino MEGA.
- **2.** 1 LCD 16x2
- 3. Sensor de direção do vento indicando de acordo com a Rosa dos Ventos
- 4. Sensor de luminosidade indicando sol, parcialmente nublado, nublado, anoitecer e noite.
- 5. Rádio ZigBee para comunicação com o módulo 4
- 6. Interface RS485 com o MAX487 para comunicação com o QT



- 1. 1 Arduino UNO.
- **2.** 1 LCD 16x2
- 3. Motor DC com acionamento por PONTE-H.
- 4. Servo motor com acionamento por PWM.
- 5. Rádio ZigBee para comunicação com o módulo 3

Procedimentos e Funcionamento:

- 1. O módulo 1 quanto solicitado pelo QT através do MODBUS deverá:
 - LIGAR OU DESLIGAR OS LEDS
 - LER E ENVIAR OS ESTADOS DAS CHAVES
 - LER E ENVIAR A TEMPERATURA
 - LER E ENVIAR A UMIDADE
 - NO LCD DEVERÁ SER EXIBIDO A TEMPERATURA, UMIDADE, CHAVES (0000) LEDS (0000)
- 2. O módulo 2 quanto solicitado pelo QT através do MODBUS deverá:
 - LIGAR OU DESLIGAR OS RELÉS
 - LER E ENVIAR A TEMPERATURA
 - LER E ENVIAR A PRESSÃO
 - NO LCD DEVERÁ SER EXIBIDO A TEMPERATURA, PRESSÃO E RELÉS (00)

0 = DESLIGADO 1 = LIGADO

0 = DESLIGADO 1 = LIGADO

- 3. O módulo 3 quanto solicitado pelo QT através do MODBUS deverá:
 - LER E ENVIAR A DIREÇÃO DO VENTO
 - LER E ENVIAR A LUMINOSIDADE
 - ENVIAR AO MÓDULO 4, QUANDO O ENDEREÇAMENTO FOR AO MÓDULO 4, OS COMANDOS DE ACIONAMENTO DO MOTOR DC COM OS PARÂMETROS DE VELOCIDADE (DE 0 À 100%) E DIREÇÃO (SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO).
 - ENVIAR AO MÓDULO 4, QUANDO O ENDEREÇAMENTO FOR AO MÓDULO 4, OS COMANDOS DE ACIONAMENTO DO SERVO MOTOR COM O PARÂMETRO DE POSIÇÃO SENDO 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º e 360º.
 - NO LCD DEVERÁ SER EXIBIDO A DIREÇÃO DO VENTO E A LUMINOSIDADE.
- 4. O módulo 4 quanto solicitado pelo MÓDULO 3 através do RÁDIO COM MODBUS deverá:
 - DEVERÁ ACIONAR O MOTOR DC COM OS PARÂMETROS DE VELOCIDADE (DE 0 À 100%) E DIREÇÃO (SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO).
 - DEVERÁ ACIONAR O SERVO MOTOR COM O PARÂMETRO DE POSIÇÃO SENDO 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º e 360º.
 - LER E ENVIAR OS ESTADOS DAS CHAVES
 - NO LCD DEVERÁ SER EXIBIDO A VELOCIDADE E DIREÇÃO DO MOTOR DC E A POSIÇÃO DO SERVOMOTOR E O STATUS DAS CHAVES (0000).



- 5. Toda a comunicação deverá ser feita via protocolo MODBUS onde os comandos e os endereçamentos dos periféricos serão de projeto do grupo. Vocês decidirão quais os comandos e os endereços serão utilizados no projeto.
- 6. Deverá ser projetado uma lógica de controle para a transmissão através da RS485 entre os 3 módulos. Já que apenas um módulo de cada vez fará a transmissão. #Dica: use um multiplexador.
- 7. Implementar o software supervisório no QT que controle e monitore todos os periféricos contidos nestes módulos.

Diagrama de blocos geral do sistema: LÓGICA PARA CONTROLE DE TRANSMISSÃO - 3 9 4 **RS485 RS485 RS485** PROJETTAR LÓGICA DE CONTROLE E **CONTROLE DA** MONITORAMENTO DO TRANSMISSÃO ENTRE SISTEMA PELO QT COM OS 3 MODULOS **MODBUS RÁDIO** #D447 -26 400 L 800 C C C C 4 MÓDULO 3 COM: MÓDULO DO MÓDULO 2 COM: • LCD TRABALHO 1 COM: • LCD • SENSOR DE • LCD • BMP180 DIREÇÃO DO MÓDULO 4 COM: • 4 CHAVES • 2 RELÉS VENTO • LCD • 4 LEDS • INTERFACE RS485 • SENSOR DE • MOTOR DC COM PONTE H • SHT15 LUMINOSIDADE

• INTERFACE RS485

• RÁDIO ZIGBEE

• SERVO MOTOR PWM

• RÁDIO ZIGBEE

• 4 CHAVES

Avaliação:

ITEM	NOTA
Módulo 1 completo	1,0 Ponto
Módulo 2 completo	1,5 Ponto
Módulo 3 completo	3,0 Pontos
Módulo 4 completo	1,5 Ponto
Software supervisório no Qt	3,0 Pontos

OBS: As soluções de contorno para funcionamento apropriado do projeto deverão ficar a cargo de cada grupo. LEMBRANDO QUE ESSAS SÃO AS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS PARA FUNCIONAMENTO. A CRIATIVIDADE E ACRESCIMOS DE FUNÇÕES AO PROJETO SÃO SEMPRE BEM VINDAS.

Os códigos em C **DEVERÃO SER ENTREGUES NO MOODLE.** No dia da apresentação o código será conferido e também serão efetuadas perguntas sobre o desenvolvimento.